


计算机体系结构实验 1: 32-bit ALU 设计

15307110200 廖文

一、实验要求

1. 仔细阅读教材 5.2.4 节(P153)内容
2. 根据下面的图表设计 32 位 ALU，编写 Verilog HDL 代码

$$result = A \pm B$$

 

ALUcont	功能
000	A AND B
001	A OR B
010	A + B
011	not used
100	A AND \bar{B}
101	A OR \bar{B}
110	A - B
111	SLT

3. 补全下页表格，编写测试代码测试 ALU

Set if Less Than. 小于则置1

二、实验过程

1. 功能分析

输入：A, B 为 32bit 二进制数，ALUcont 为控制位

输入：32 位二进制整数，零符号位

运算：算术运算(+、-), 位运算(AND, OR, AND', OR'), SLT

2. ALU 实现

```
module cpu_32bit(A,B,ALUcont, result, zero);
    input wire[31:0] A, B;
    input wire[2:0] ALUcont;
    output wire[31:0] result;
    output wire zero;

    wire[31:0] minus;
    assign minus = A-B;
    assign result = (ALUcont === 3'b000) ? A&B :
        (ALUcont === 3'b001) ? A|B :
        (ALUcont === 3'b010) ? A+B :
        (ALUcont === 3'b100) ? A&~B :
        (ALUcont === 3'b101) ? A|~B :
        (ALUcont === 3'b110) ? minus :
        (ALUcont === 3'b111) ? {31'b0, minus[31] } :
        32'b0;
    assign zero = ~|result;
endmodule
```

3. ALU 测试

按照表格给出的测试用例进行测试。

```
`define DELAY 20
module cpu_32bit_test();
    reg[31:0] A,B;
    reg[3:0] ALUcont;

    wire[31:0] result;
    wire zero;

    cpu_32bit f(A , B, ALUcont, result, zero);

    initial begin
        A = 32'h0; B = 32'h0; ALUcont = 3'd2;
        #`DELAY;
        A = 32'h0; B = 32'hFFFFFFFF; ALUcont = 3'd2;
        #`DELAY;
        A = 32'h1; B = 32'hFFFFFFFF; ALUcont = 3'd2;
        #`DELAY;
        A = 32'hFFFFFFFF; B = 32'h1; ALUcont = 3'd2;
        #`DELAY;
        A = 32'h0; B = 32'h0; ALUcont = 3'd6;
        #`DELAY;
        A = 32'h0; B = 32'hFFFFFFFF; ALUcont = 3'd6;
        #`DELAY;
        A = 32'h1; B = 32'h0; ALUcont = 3'd6;
        #`DELAY;
        A = 32'h100; B = 32'h0; ALUcont = 3'd6;
        #`DELAY;
        A = 32'h0; B = 32'h0; ALUcont = 3'd7;
        #`DELAY;
        A = 32'h0; B = 32'h1; ALUcont = 3'd7;
        #`DELAY;
        A = 32'h0; B = 32'hFFFFFFFF; ALUcont = 3'd7;
        #`DELAY;
        A = 32'h1; B = 32'h0; ALUcont = 3'd7;
        #`DELAY;
        A = 32'hFFFFFFFF; B = 32'h0; ALUcont = 3'd7;
        #`DELAY;
        A = 32'hFFFFFFFF; B = 32'hFFFFFFFF; ALUcont = 3'd0;
        #`DELAY;
        A = 32'hFFFFFFFF; B = 32'h12345678; ALUcont = 3'd0;
        #`DELAY;
        A = 32'h12345678; B = 32'h87654321; ALUcont = 3'd0;
        #`DELAY;
```

```


A = 32'h0; B = 32'hFFFFFFFF; ALUcont = 3'd0;
#`DELAY;
A = 32'hFFFFFFFF; B = 32'hFFFFFFFF; ALUcont = 3'd1;
#`DELAY;
A = 32'h12345678; B = 32'h87654321; ALUcont = 3'd1;
#`DELAY;
A = 32'h0; B = 32'hFFFFFFFF; ALUcont = 3'd1;
#`DELAY;
A = 32'h0; B = 32'h0; ALUcont = 3'd1;
#`DELAY;
end

initial
begin
$monitor("time = %2d, A =%32b, B=%32b, ALUcont=%3b, result=%32b ,
zero=%3b", $time, A, B, ALUcont, result, zero);
end

endmodule

```

模拟的结果如下。

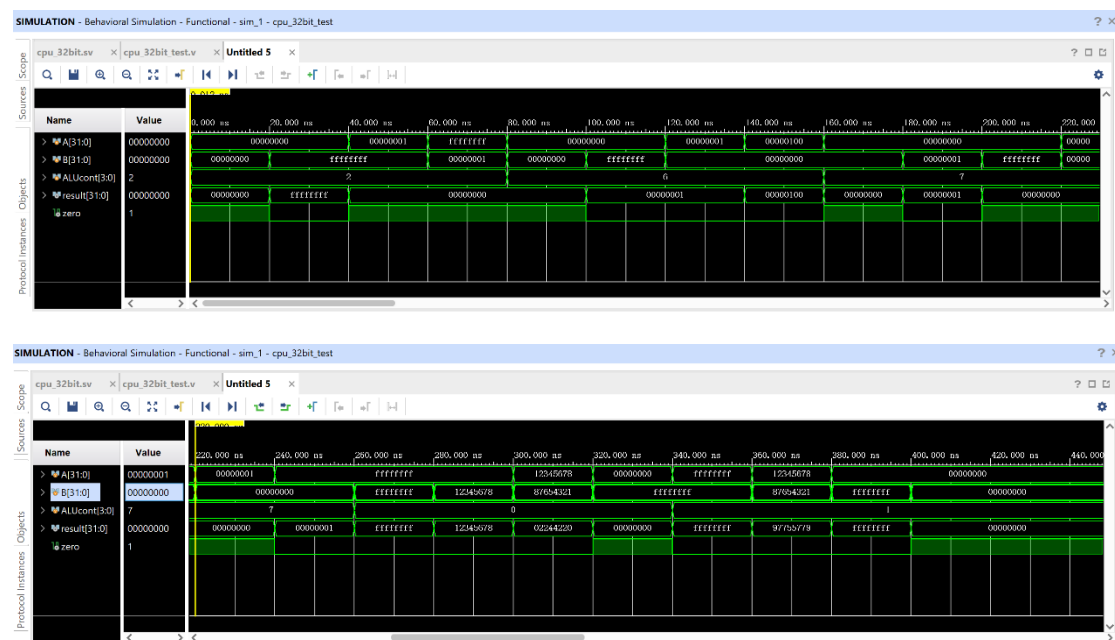

Test	ALUcont	A	B	result	zero
ADD 0+0	2	00000000	00000000	00000000	1
ADD 0+(-1)	2	00000000	FFFFFFFF	FFFFFFFF	0
ADD 1+(-1)	2	00000001	FFFFFFFF	00000000	1
ADD FF+1	2	000000FF	00000001	00000100	0
SUB 0-0	6	00000000	00000000	00000000	1
SUB 0-(-1)	6	00000000	FFFFFFFF	00000001	0
SUB 1-1	6	00000001	00000001	00000000	1
SUB 100-1	6	00000100	00000001	000000FF	0
SLT 0,0	7	00000000	00000000	00000000	1
SLT 0,1	7	00000000	00000001	00000001	0
SLT 0,-1	7	00000000	FFFFFFFF	00000000	1
SLT 1,0	7	00000001	00000000	00000000	1
SLT -1,0	7	FFFFFFFF	00000000	00000001	0
AND FFFFFFFF, FFFFFFFF	0	FFFFFFFF	FFFFFFFF	FFFFFFFF	0
AND FFFFFFFF, 12345678	0	FFFFFFFF	12345678	12345678	0
AND 12345678, 87654321	0	12345678	87654321	02244220	0
AND 00000000, FFFFFFFF	0	00000000	FFFFFFFF	00000000	1
OR FFFFFFFF, FFFFFFFF	1	FFFFFFFF	FFFFFFFF	FFFFFFFF	0
OR 12345678, 87654321	1	12345678	87654321	97755779	0
OR 00000000, FFFFFFFF	1	00000000	FFFFFFFF	FFFFFFFF	0
OR 00000000, 00000000	1	00000000	00000000	00000000	1